

Name : S.M. Tasnimul Hasan

ID : 18.02.04.142

Course No : CSE 3110

Course Title : Digital System Design Lab

Section : B (B2)

Group : B2

Date : 29-07-2021

Function Table :

s ₂	s ₁	s ₀	X _i	Y _i	Z _i	Output	Function
0	1	1	A _i	0	0	A _i	Transfer A
0	0	1	A _i	B _i	1	A _i + B _i + 1	Add with carry
0	1	0	A _i	1111	0	A _i - 1	Decrement A
1	1	0	A _i ⊕ B _i	0	0	A _i XOR B _i	XOR
1	0	0	A _i + B _i	0	0	A _i B _i	OR

Output Functions :

$$X_i = s_2' A_i + s_2 s_1 s_0' (A_i \oplus B_i) + s_2 s_1' s_0' (A_i + B_i)$$

$$Y_i = s_2' s_1' s_0 B_i + s_2' s_1 s_0'$$

$$Z_i = s_2' s_1' s_0$$

Circuit Diagram :

