

Using the ideal parameters

## Negative Logic AND Gate


### Negative Logic

$$V(0) = 5V$$

$$V(1) = 0V$$

### AND Gate

A	B	$V_o$
$V(0)$	$V(0)$	$V(0)$
$V(0)$	$V(1)$	$V(0)$
$V(1)$	$V(0)$	$V(0)$
$V(1)$	$V(1)$	$V(1)$


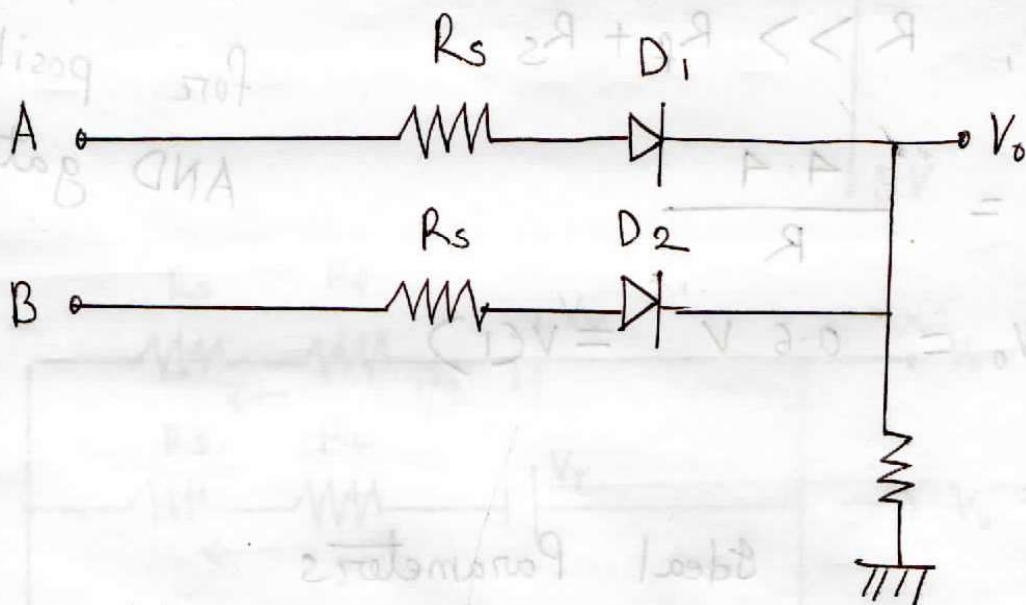


### Case 1:

$$A = V(0) = 5V$$

$$B = V(0) = 5V$$

Both diodes are in forward bias

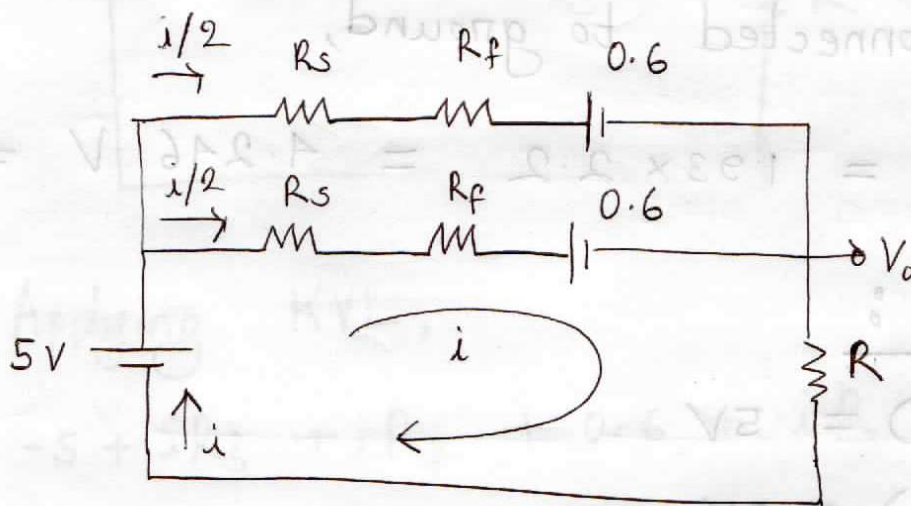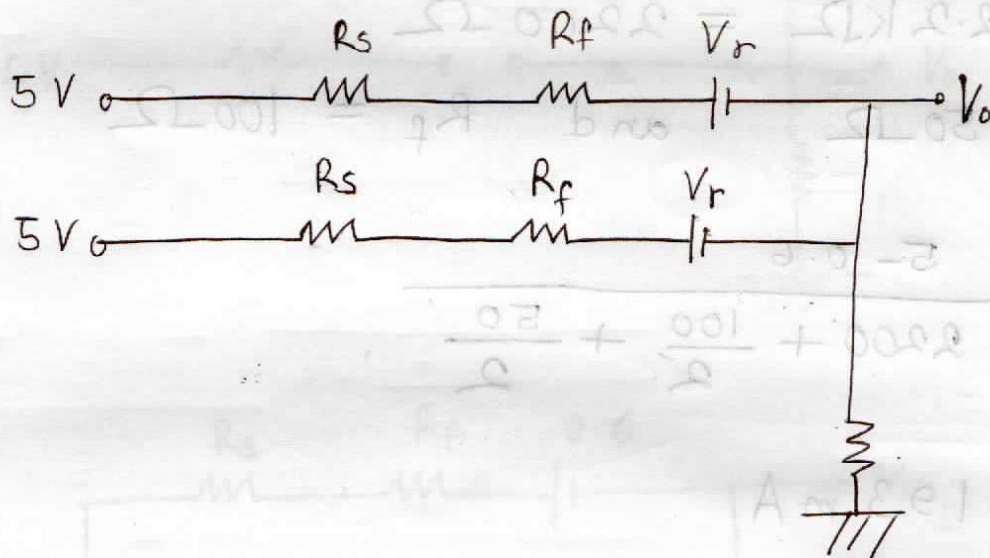

Applying KVL,

$$-5 + iR + V_r + \frac{i}{2}R_f + \frac{i}{2}R_s = 0$$

$$i = \frac{5 - V_r}{R + \frac{R_f}{2} + \frac{R_s}{2}}$$

Putting the ideal parameters, i.e

$$R = 2.2 \text{ k}\Omega = 2200 \Omega$$

$$R_s = 50 \Omega \quad \text{and} \quad R_f = 100 \Omega$$

$$i = \frac{5 - 0.6}{2200 + \frac{100}{2} + \frac{50}{2}}$$

$$= 1.93 \text{ mA}$$

Since connected to ground,

$$V_o = iR = 1.93 \times 2.2 = 4.246 \text{ V} = V(0)$$



Case 2 :

$$A = V(0) = 5 \text{ V}$$

$$B = V(1) = 0 \text{ V}$$

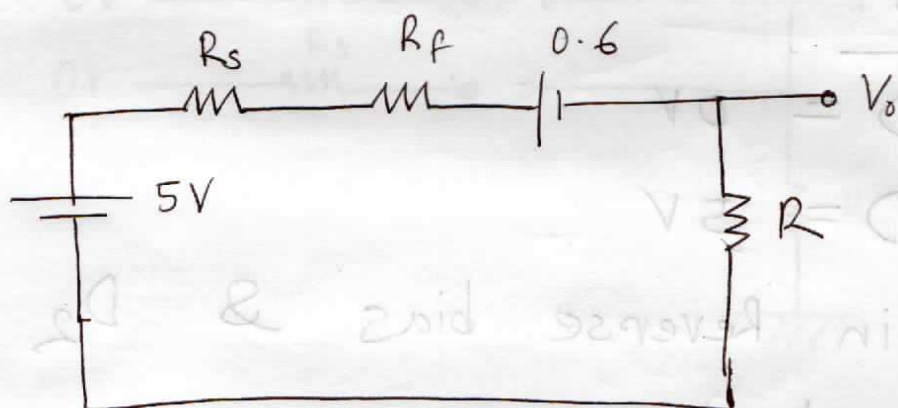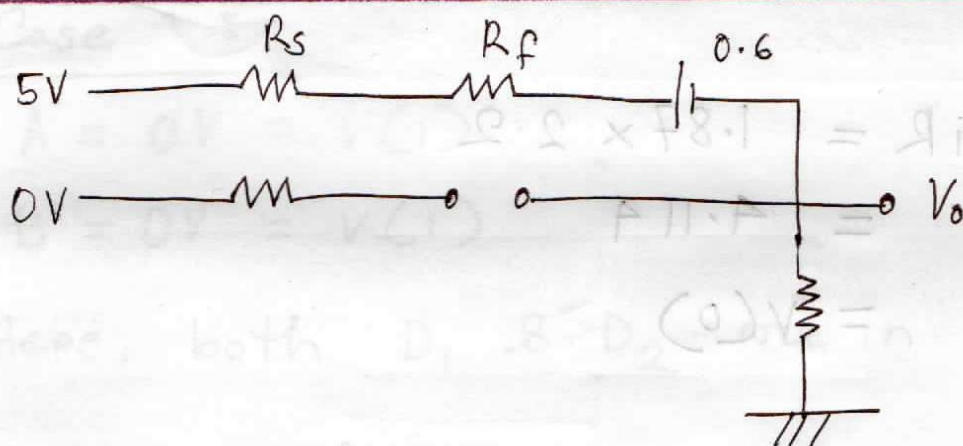Here,  $D_1$  is in forward bias and  $D_2$  in reverse bias.





Applying KVL,

$$-5 + iR_s + iR_f + 0.6 + iR = 0$$

$$\Rightarrow i(R_s + R_f + R) = 5 - 0.6$$

$$\Rightarrow i = \frac{5 - 0.6}{R_s + R_f + R}$$

$$= \frac{5 - 0.6}{1000 + 50 + 2200}$$

$$\therefore i = 1.87 \text{ mA}$$

So,


$$\begin{aligned}V_o &= iR = 1.87 \times 2.2 \\&= 4.114 \\&= V(0)\end{aligned}$$

Case 3 :

$$A = V(1) = 0V$$

$$B = V(0) = 5V$$

$D_1$  is in Reverse bias &  $D_2$  is in Forward bias

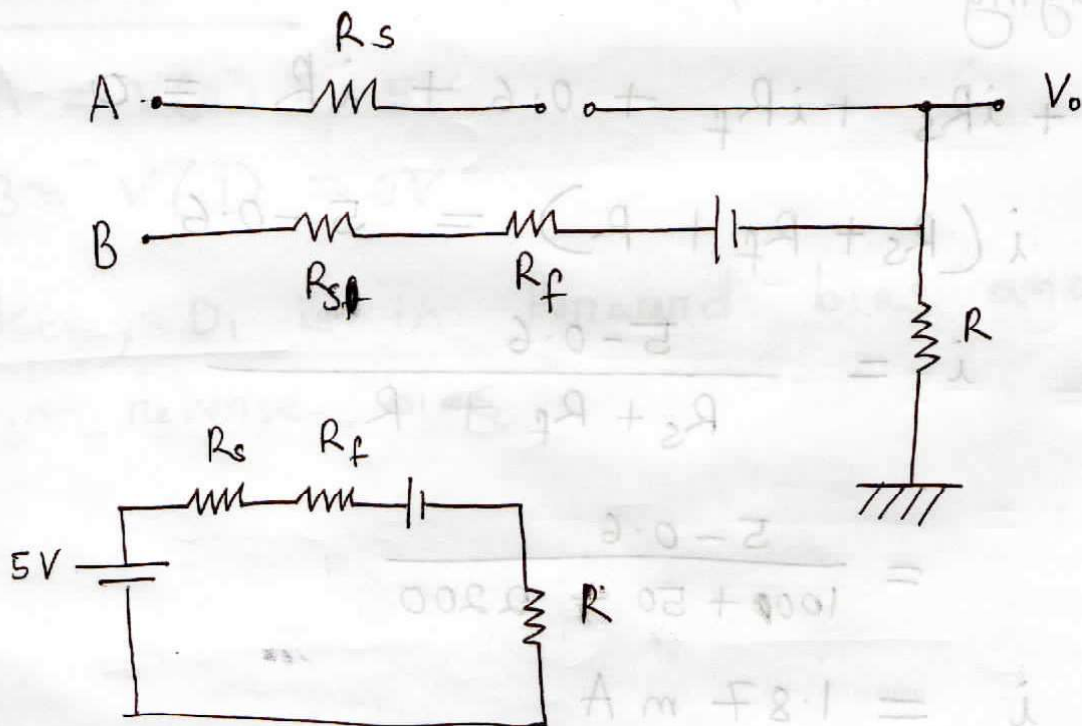


Case 4 :

$$A = 0V = V(1)$$

$$B = 0V = V(1)$$

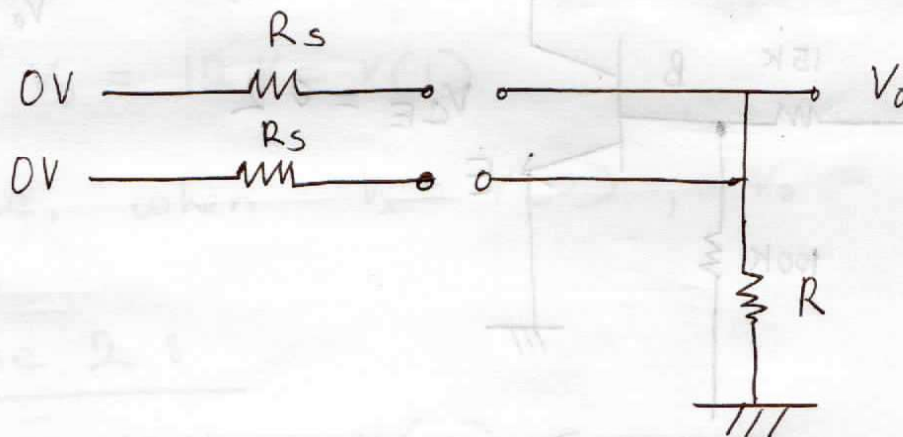Here, both  $D_1$  &  $D_2$  are in reverse bias.



$$\therefore V_o = 0V = V(1)$$